# Проектирование устройств

Домашнее задания №2

Евгений Зеленин

20 ноября 2024 г.

## 1. Подключение потенциометра и фоторезистора

**Условия задачи.** Задание 1. Необходимо подключить потенциометр и несколько светодиодов. Затем написать программу, в которой крутя ручку потенциометра, мы включали и выключали светодиоды. Например: светодиод светится только тогда, когда достигнуто максимальное значение, то есть ручка максимально повернута в одну из сторон. В остальных случаях он не светится. Будет здорово, если будут стоять несколько светодиодов, которые будут загораться и гаснуть, чтобы получилась "бегущая строка".

Задание  $2^*$ . Необходимо подключить фоторезистор и вывести показания в монитор порта. Почти наверняка будет присутствовать шум. Отфильтруйте его любым из способов, и посмотрите в каком диапазоне значений работает фоторезистор. Отмасштабируйте его от 0 до 10.

#### Подключение потенциометра

Подключение потенциометра полностью соответствует схеме из лекции. Дополнительно, для визуализации вращения к цифровым выводам подключено 10 светодиодов через токоограничительные резисторы в 510 Ом (чтобы не пожечь порты).

Чтобы проверить работу потенциометра, напишем следующий код:

```
void setup() {
  for(uint8_t i = 2;i < 12; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  // режим работы цифрового вывода для 10 светодиодов
  Serial.begin(9600);
}
int filter(int newval);
void loop() {
 int val = analogRead(AO); // analogRead() возвращает значение от 0 до 1023
 Serial.print(val); //вывод в порт текущего значения
Serial.print(" ");
 val = filter(val); //фильтрация ввода
 Serial.print(val); //вывод в порт отфильтрованного значения
Serial.print(" ");
 val = map(val, 0, 1023, 0, 11); //отображение на диапазон 0-11, после фильтрации, зна
 val = constrain(val, 0, 10); // ограничение
 Serial.println(val);
 delay(10);//
 val += 2;
 for(uint8_t i = 2; i < 12; i++){
```

```
if(i < val){
    digitalWrite(i, HIGH);
}
else{
    digitalWrite(i, LOW);
}
}
int filter(int newval){
    float static val = 0;
    val += (newval - val)*0.1;
    return val;
}</pre>
```

Чтобы настроить отображение корректно, вывел значения в терминал, посмотрел какие значения получаются до и после фильтрации в разных положения ручки потенциометра (рисунок 2).

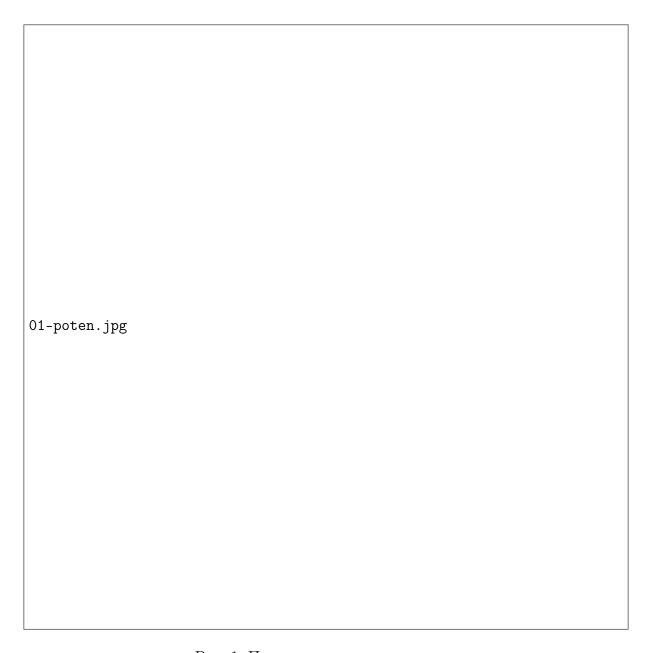


Рис. 1: Подключение потенциометра



Рис. 2: Настройка переноса значений

### Подключение фоторезистора

будет меняться в зависимости от освещения. 03-photo.jpg

Аналогично с потенциометром подключим фото-резистор. Для этого один вывод фоторезистора подключим земле, а другой к аналоговому порту A0 и притянем его к +5в через сопротивление 10кOм. Таким образом, получим резистивный делитель, соотношение которого

Рис. 3: Подключение фоторезистора

Чтобы фото-датчик корректно работал, нужно перенастроить отображение значений на другой диапазон. Для этого выведем данные в терминал и запишем значения для минимального и максимального уровней освещения. При максимальной освещенности, уровень составил 238 единиц, а при минимальной - 927 единиц (рисунок 4).

Доработаем код следующим образом:

```
void setup() {
  for(uint8_t i = 2;i < 12; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  // режим работы цифрового вывода для светодиодов
  Serial.begin(9600);
}
int filter(int newval);
void loop() {
int val = analogRead(AO); // analogRead() возвращает значение от 0 до 1023
Serial.print(val);
Serial.print(" ");
val = filter(val);
Serial.print(val);
Serial.print(" ");
val = map(val, 215, 900, 0, 10); //настроим отображение в соответствии с измеренным ди
val = constrain(val, 0, 10);
Serial.println(val);
delay(10);//
val += 2;
for(uint8_t i = 2; i < 12; i++){
  if(i < val){
    digitalWrite(i, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(i, LOW);
  }
}
}
int filter(int newval){
  float static val = 0;
 val += (newval - val)*0.1;
 return val;
}
```

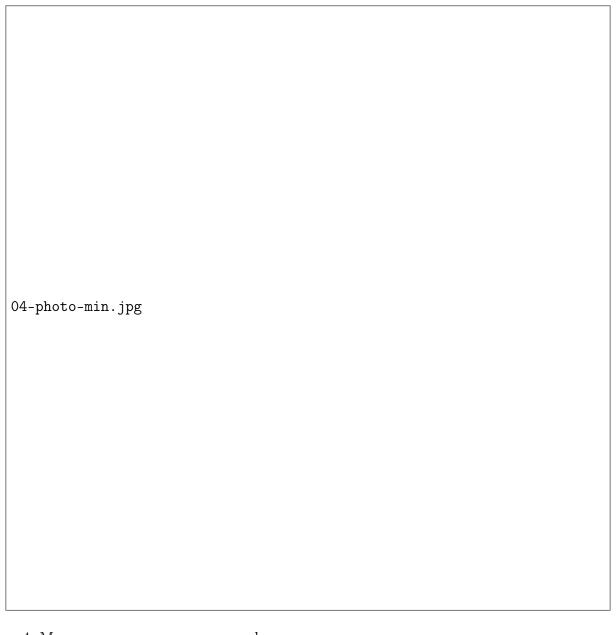


Рис. 4: Минимальная освещенность, фоторезистор накрыт колпачком от колесного диска

Также как и в предыдущей части задания, в терминал были выведены значения переменных до фильтрации, после фильтрации и перенесенное в другой диапазон значение, графики показаны на рисунке 5. Видно, что отфильтрованное значение куда менее шумное.

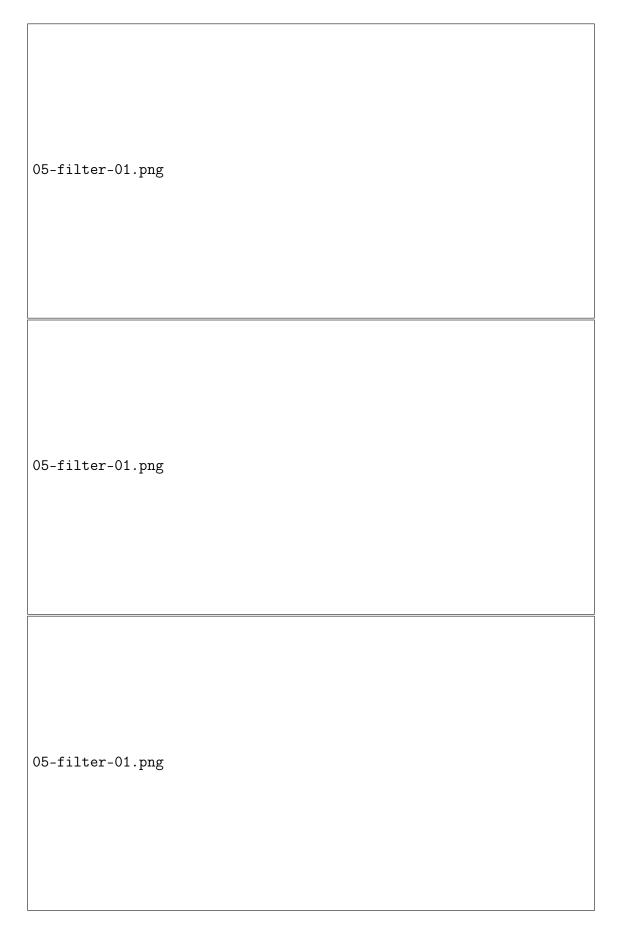


Рис. 5: Графики значений

# 2. Материалы к занятию

Схемы, демонстрация работы и прочие материалы к занятию расположены в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ N2